 


Ψηφιακά Συστήματα VLSI

1η Εργαστηριακή Άσκηση



- Ομάδα: 6
- Μέλη: Ακύλας Αντώνιος 03121152 & Ιωάννης-Χρυσοβαλάντης Κουμπιάς 03121053

Άσκηση 1 (Α.2)


Σκόπος της πρώτης άσκησης είναι η σχεδίαση ενός αποκωδικοποιητή 3 σε 8.

Αρχικά σχεδιάζουμε τον αποκωδικοποιητή σε Behavioral level κάνοντας χρήση της δομής case, εξετάζοντας κάθε διαφορετική είσοδο.

```
-----  
-- DEC 3 TO 8 (BEHAVIORAL)  
-----
```

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;  
  
entity dec_3_to_8_behavioral is  
    port (  
        i_enc : in std_logic_vector(2 downto 0);  
        o_dec : out std_logic_vector(7 downto 0)  
    );  
end entity;  
  
architecture behavioral_arch of dec_3_to_8_behavioral is  
begin  
    DEC_MODULE : process(i_enc)  
    begin  
        case i_enc is  
            when "000" =>  
                o_dec <= X"01";  
            when "001" =>  
                o_dec <= X"02";  
            when "010" =>  
                o_dec <= X"04";  
            when "011" =>  
                o_dec <= X"08";  
            when "100" =>  
                o_dec <= X"10";  
            when "101" =>  
                o_dec <= X"20";  
            when "110" =>  
                o_dec <= X"40";  
            when "111" =>  
                o_dec <= X"80";  
            when others =>  
                o_dec <= (others => '-');  
        end case;  
    end process;  
end behavioral_arch;
```

 Όπως βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο σχεδίασης η “λογική” του κυκλώματος παρουσιάζεται σαν black box.



Έπειτα επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία σε Dataflow level. Εδώ έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να κάνουμε χρήση της εντολής select η οποία έχει μεγάλη ομοιότητα με την δομή case. Η δεύτερη επιλογή είναι να δουλέψουμε σε επίπεδο λογικών συναρτήσεων και να υλοποιήσουμε κάθε έξοδο του αποκωδικοποιητή “χειροκίνητα”. Παρακάτω βλέπουμε και τις δύο μεθόδους (η μία σε μορφή σχολίων):

--3 to 8 decoder | dataflow design

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

```

```

entity dec_3_to_8_dataflow is
    port(
        i_enc : in std_logic_vector (2 downto 0);
        o_dec : out std_logic_vector (7 downto 0)
    );
end entity;

```

```

architecture dataflow_arch of dec_3_to_8_dataflow is

```

```

begin
    o_dec(0) <= (not i_enc(2)) and (not i_enc(1)) and (not i_enc(0)) ;
    o_dec(1) <= (not i_enc(2)) and (not i_enc(1)) and i_enc(0) ;
    o_dec(2) <= (not i_enc(2)) and i_enc(1) and (not i_enc(0)) ;
    o_dec(3) <= (not i_enc(2)) and i_enc(1) and i_enc(0) ;
    o_dec(4) <= i_enc(2) and (not i_enc(1)) and (not i_enc(0)) ;
    o_dec(5) <= i_enc(2) and (not i_enc(1)) and i_enc(0) ;
    o_dec(6) <= i_enc(2) and i_enc(1) and (not i_enc(0)) ;
    o_dec(7) <= i_enc(2) and i_enc(1) and i_enc(0) ;

```

```

-- with i_enc select o_dec <=
-- X"01" when "000",
-- X"02" when "001",
-- X"04" when "010",
-- X"08" when "011",
-- X"10" when "100",
-- X"20" when "101",
-- X"40" when "110",
-- X"80" when "111",
-- (others => '-') when others;


```

```

end architecture;

```

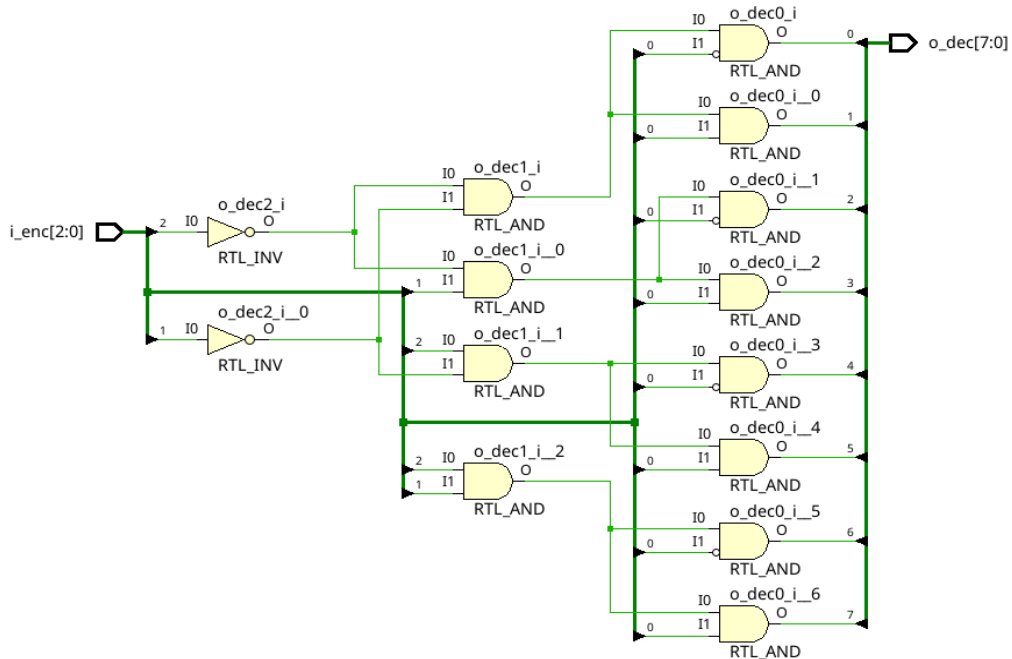Όπως βλέπουμε παρακάτω στην υλοποίηση σε επίπεδο λογικών συναρτήσεων μπορούμε να δούμε αναλυτικά το κύκλωμα που παράγεται. Ωστόσο στην υλοποίηση με την εντολή select το διάγραμμα που παίρνουμε είναι και πάλι ένα “μαύρο κουτί”.



Στη συνέχεια καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία των προγραμμάτων μέσω προσομοίωσης. Για τον λόγο αυτό παράγουμε ένα test bench το οποίο δοκιμάζει κάθε πιθανή είσοδο του αποκωδικοποιητή.

--Test Bench for dec_3_to_8_behavioral

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
entity dec_3_to_8_behavioral_tb is
end entity;
```

```
architecture tb of dec_3_to_8_behavioral_tb is
```

```
-----
-- COMPONENT
-----
```

```
component dec_3_to_8_behavioral is
port (
    i_enc    : in  std_logic_vector(2 downto 0);
    o_dec    : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end component;
```

```
-----
-- SIGNALS
-----
```

```
signal i_enc    : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');
```

```
signal o_dec    : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
```

```
-----  
-- CONSTANTS  
-----
```

```
constant TIME_DELAY : time := 10 ns;
```

```
begin
```

```
DUT : dec_3_to_8_behavioral
```

```
  port map (  
    i_enc  => i_enc,  
    o_dec  => o_dec  
  );
```

```
STIMULUS : process
```

```
begin
```

```
-----  
-- INITIALIZE SIGNALS
```

```
i_enc <= (others => '0');  
wait for (1 * TIME_DELAY);
```

```
-----  
-- EXAMPLE INPUTS
```

```
for i in 1 to 7 loop  
  i_enc <= std_logic_vector(to_unsigned(i,3));  
  wait for (1 * TIME_DELAY);  
end loop;
```


```
i_enc <= (others => '0');  
wait for (1 * TIME_DELAY);  
wait;
```

```
end process;
```

```
end architecture;
```

Είναι προφανές ότι ο ίδιος κώδικας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο της dataflow σχεδίασης αλλάζοντας απλά τον τύπο του component.

 Σε κάθε περίπτωση τρέχουμε την προσομοίωση και μπορούμε εύκολα να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του κυκλώματος.



Άσκηση 2 (B.2)

Σε αυτήν την άσκηση καλούμαστε να σχεδιάσουμε έναν καταχωρητή αριστερή και δεξιάς ολίσθησης βασισμένοι σε δεδομένο κώδικα. Στην πραγματικότητα αρκεί να χρησιμοποιήσουμε μία επιπλέον είσοδο (την *lr* στην περίπτωση μας) για να ελέγξουμε πως θα μετακινηθεί το περιεχόμενο του καταχωρητή, πως θα εισαχθούν τα δεδομένα από την σειριακή είσοδο *si* και ποιο bit θα εξαχθεί στη σειριακή έξοδο *so*.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


entity shift_reg3 is
  port(
    clk,rst,si,en,pl,lr: in std_logic; --lr for left/right
    din: in std_logic_vector(3 downto 0);
    so: out std_logic
  );
end entity;

architecture rtl of shift_reg3 is
  signal dff: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  edge: process (clk,rst)
  begin
    if rst='0' then
      dff<=(others=>'0');
    elsif clk'event and clk='1' then
      if pl='1' then      --parallel load
        dff<=din;
      elsif en='1' then  --shift
        if lr='1' then    --lr = 1 -> right
          dff<=si&dff(3 downto 1); --right shift input
        elsif lr='0' then --lr = 0 -> left
          dff<=dff(2 downto 0)&si; --left shift input
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;

  so <=
    dff(0) when lr='1' else
    dff(3) when lr='0';
end rtl;
```

Για την επιλογή της ολίσθησης των δεδομένων αρκεί μία δομή *if/else* εσωτερικά της διεργασίας ενώ για την επιλογή της εξόδου χρησιμοποιούμε μία δομή *when/else*.

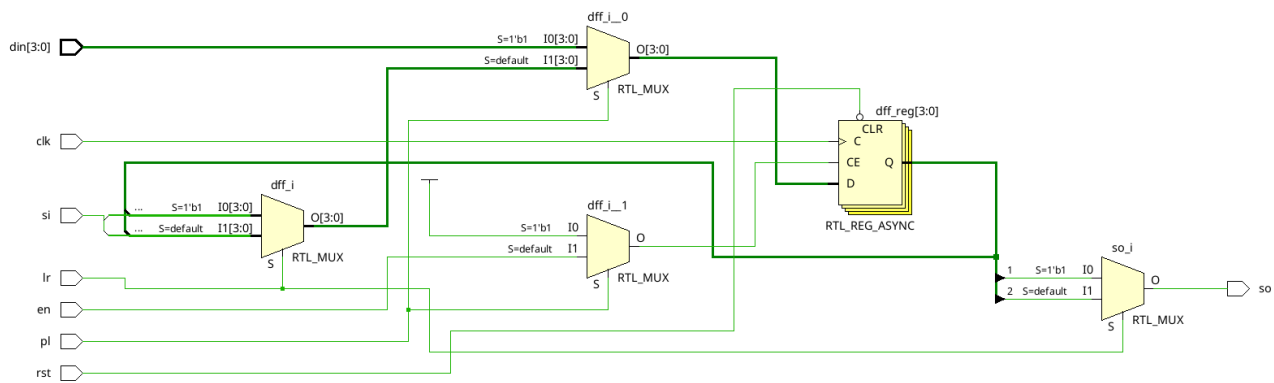Παρακάτω βλέπουμε το κύκλωμα το οποίο παράγεται κατά την προσομοίωση:



Συγκρίνοντας το με το κύκλωμα δεξιάς ολίσθησης, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο παραπάνω πολυπλέκτες. Όπως ήταν αναμενόμενο ο ένα πολυπλέκτης ελέγχει το σήμα εξόδου so ενώ ο άλλος (στην πραγματικότητα αποτελείται από 4 πολυπλέκτες) καθορίζει την ολίσθηση των δεδομένων.

Για τον έλεγχο λειτουργίας του κυκλώματος σχεδιάζουμε ένα test bench όπου εκτελεί την παρακάτω ρουτίνα.

- Αρχικοποιεί τον καταχωρητή θέτοντας το $\text{rst} = 0$
- Φορτώνει παράλληλα το σήμα '1111'
- Εκτελεί 3 δεξιές ολισθήσεις
- Εκτελεί 3 αριστερές ολισθήσεις
- Θέτει την είσοδο si σε 1 και εκτελεί άλλες 4 δεξιές ολισθήσεις

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
entity shift_reg3_tb is
end entity;
```

```
architecture tb of shift_reg3_tb is
```

```
-- COMPONENT
```

```
component shift_reg3 is
```

```
port (
  clk,rst,si,en,pl,lr: in std_logic; --lr for left/right
  din: in std_logic_vector(3 downto 0);
  so: out std_logic
);
```

```
end component;
```

```
-- SIGNALS
```

```
signal t_din   : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '1');
signal t_rst   : std_logic := '1';
signal t_en    : std_logic := '0';
```

```
signal t_si    : std_logic := '0';
signal t_pl    : std_logic := '0';
signal t_lr    : std_logic := '1';
signal t_so    : std_logic;
signal t_clk   : std_logic := '0';
```

```
-----
-- CONSTANTS
-----
```

```
constant CLOCK_PERIOD : time := 100 ns;
```

```
begin
```

```
DUT : shift_reg3
```

```
  port map (
    din => t_din,
    rst => t_rst,
    en  => t_en,
    si  => t_si,
    pl  => t_pl,
    lr  => t_lr,
    so  => t_so,
    clk => t_clk
  );
```

```
STIMULUS : process
```

```
begin
```

```
-----
-- EXAMPLE INPUTS
-----
```

```
t_rst <= '0';           --reset
wait for (1 * CLOCK_PERIOD);
t_rst <= '1';
wait for (2 * CLOCK_PERIOD);
t_pl <= '1';            --load
wait for (1 * CLOCK_PERIOD);
t_pl <= '0';
wait for (2 * CLOCK_PERIOD);

t_en <= '1';            --shift 3 times right
wait for (3 * CLOCK_PERIOD);
t_lr <= '0';            --shift 3 times left
wait for (3 * CLOCK_PERIOD);
t_en <= '1';
t_si <= '1';
wait for (4 * CLOCK_PERIOD);
wait;
```

```
end process;
```

```
GEN_CLK : process
```

```
begin
```




```

t_clk <= '0';
wait for (CLOCK_PERIOD / 2);
t_clk <= '1';
wait for (CLOCK_PERIOD / 2);
end process;

```

```
end architecture;
```

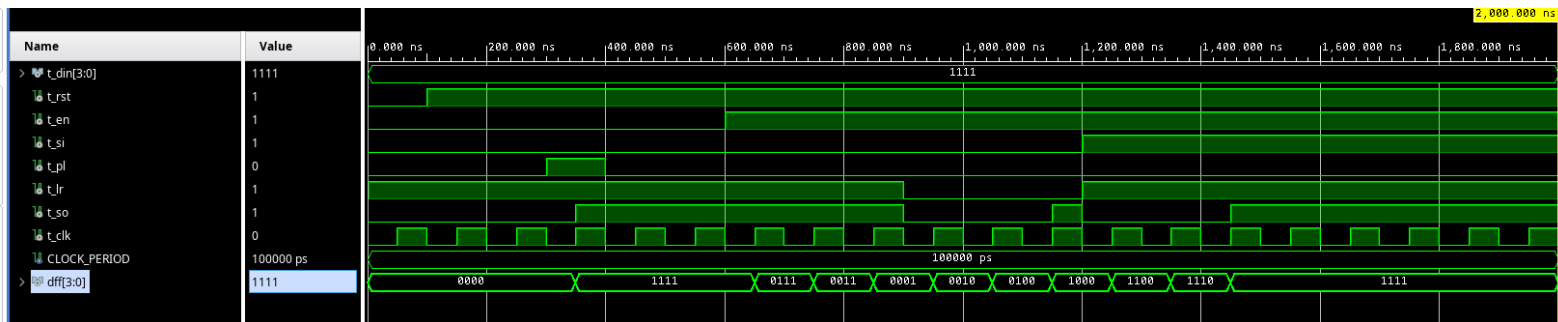Παρακάτω βλέπουμε το αποτέλεσμα της προσομοίωσης που μας επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός είναι σωστός.



Άσκηση 3(B.3)

1. Σκοπός αυτού του ερωτήματος είναι να τροποποιήσουμε τον δεδομένο κώδικα περιγραφής ενός μετρητή προσθέτοντας μία είσοδο ελέγχου για μέτρηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Κατά πλήρη αντιστοιχία με την προηγούμενη άσκηση αρκεί να προσθέσουμε μία δομή case για την αλλαγή των περιεχομένων του μετρητή (αύξηση ή αφαίρεση) και να τροποποιήσουμε κατάλληλα το cout για το ενδεχόμενο όπου το αποτέλεσμα γίνεται αρνητικό.

Στο παράδειγμα που θα εξετάσουμε χρησιμοποιούμε τον κώδικα για την αρχιτεκτονική χωρίς όριο, αλλά η ίδια ακριβώς υλοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής με όριο (όπως φαίνεται στα σχόλια).

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

```

```

entity count3 is
Port (
    clk,
    resetn,
    count_en  :in std_logic;
    ud       :in std_logic; --up/down control
    sum      :out std_logic_vector(2 downto 0);
    cout     :out std_logic
);
end entity;

```

```
architecture rtl_nolimit of count3 is
```

```

signal count: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
  process(clk,resetn)
  begin
    if resetn='0' then
      count<=(others=>'0');
    elsif clk'event and clk='1' then
      if count_en='1' then
        case ud is
          when '1'=> count<=count+1;
          when '0'=> count<=count-1;
          when others => count<=(others=>'1');
        end case;
      end if;
    end if;
  end process;
  sum<=count;
  cout<='1' when (count=7 and count_en='1' and ud='1') or (count=0 and count_en='1' and ud='0')
    else '0';

end rtl_nolimit;

```


```

--architecture rtl_limit of count3 is
--signal count: std_logic_vector(2 downto 0);
--begin
--  process(clk,resetn)
--  begin
--    if resetn='0' then
--      count<=(others=>'0');
--    elsif clk'event and clk='1' then
--      if count_en='1' then
--        case ud is
--          when '1'=>
--            if count/=3 then
--              count<=count+1;
--            else
--              count<=(others=>'0');
--            end if;
--          when '0'=>
--            if count/=3 then
--              count<=count-1;
--            else
--              count<=(others=>'1');
--            end if;
--          when others => count<=(others=>'1');
--        end case;
--      end if;
--    end if;
--  end process;
--  sum<=count;
--  cout<='1' when (count=7 and count_en='1' and ud='1') or (count=0 and count_en='1' and ud='0')

```

```
--      else '0';
```


```
--end rtl_limit;
```

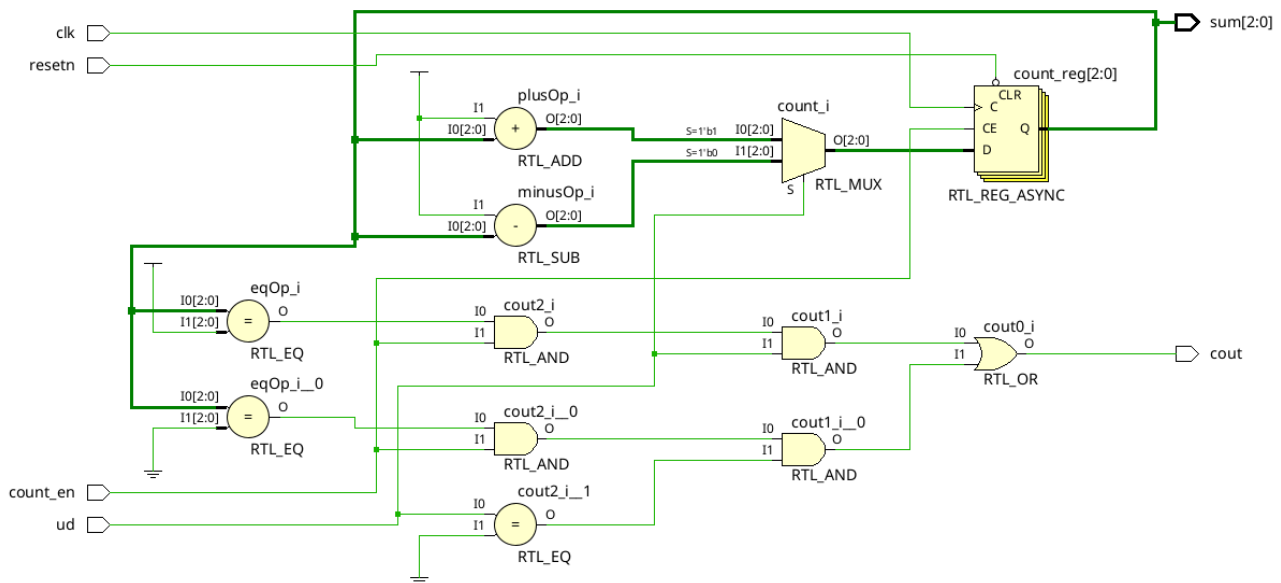

Για την δοκιμή του κυκλώματος κατασκευάζουμε ένα απλό test bench το οποίο:

- Αρχικοποιεί τον μετρητή
- Μετράει προς τα πάνω για 10 κύκλους ρολογιού
- Μετράει προς τα κάτω για 8 κύκλους ρολογιού
- Μηδενίζει την τιμή του

 Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης φαίνεται παρακάτω και επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του κυκλώματος.



2. Τέλος τροποποιούμε ξανά τον μετρητή προσθέτοντας μία παράλληλη είσοδο η οποία περιορίζει το εύρος μέτρησης μέσω της modulo.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η VHDL περιλαμβάνει στη βιβλιοθήκη της υλοποιημένη την πράξη modulo για ακέραιους αριθμούς οπότε -δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις μετατροπές τύπων- μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την ίδια πράξη και για σήματα της μορφής *std_logic_vector*.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.numeric_std.ALL;
```

```
entity count3_mod is
```

```

Port (
  clk,
  resetn,
  count_en  :in std_logic;
  count_mod :in std_logic_vector (2 downto 0);
  sum       :out std_logic_vector(2 downto 0);
  cout      :out std_logic
);
end entity;

```

```

architecture rtl_limit of count3_mod is

```

```

  signal count: std_logic_vector(2 downto 0);

```

```

begin

```

```

  process(clk,resetn)

```

```

  begin

```

```

    if resetn='0' then

```

```

      count<=(others=>'0');

```

```

    elsif clk'event and clk='1' then

```

```

      if count_en='1' then

```

```

        count <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(count+1)) mod

```

```

to_integer(unsigned(count_mod)), 3));

```

```

      end if;

```

```

    end if;

```

```

  end process;

```

```

  sum <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(count)) mod to_integer(unsigned(count_mod)), 3));

```

```

  cout<='1' when count=7 and count_en='1'

```

```

    else '0';


```

```

end rtl_limit;

```

 Παρακάτω βλέπουμε το διάγραμμα του κυκλώματος:



Για τον έλεγχο του κυκλώματος φτιάχνουμε ένα test bench το οποίο:

- Αρχικοποιεί τον μετρητή
- Μετράει για 8 κύκλους ρολογίου έχοντας όριο το "111" (7)
- Μετράει για 6 κύκλους ρολογίου έχοντας όριο το "100" (4)
- Σταματάει για 2 κύκλους ρολογίου αλλάζοντας ταυτόχρονα το όριο σε "010" (2)
- Μετράει για 4 κύκλους ρολογίου έχοντας όριο το "010" (2)

```

library IEEE;

```

```

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

```

```

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

```

```
entity count3_tb is
end entity;
```

```
architecture tb of count3_tb is
```

```
-----
-- COMPONENT
-----
```

```
component count3 is
```

```
  port (
    clk,
    resetn,
    count_en  :in std_logic;
    ud        :in std_logic;
    sum       :out std_logic_vector(2 downto 0);
    cout      :out std_logic
  );
```

```
end component;
```

```
-----
-- SIGNALS
-----
```

```
signal t_resetn  : std_logic := '1';
signal t_count_en : std_logic := '0';
signal t_clk      : std_logic := '0';
signal t_sum      : std_logic_vector (2 downto 0) := (others=>'0');
signal t_cout     : std_logic := '0';
signal t_ud       : std_logic := '1';
```

```
-----
-- CONSTANTS
-----
```

```
constant CLOCK_PERIOD : time := 100 ns;
```

```
begin
```

```
DUT : count3
```

```
  port map (
    clk => t_clk,
    resetn => t_resetn,
    count_en => t_count_en,
    sum => t_sum,
    cout => t_cout,
    ud => t_ud
  );
```

```
STIMULUS : process
```

```
begin
```

```
-----
-- EXAMPLE INPUTS
-----
```


```
t_resetn <= '0';
wait for (1 * CLOCK_PERIOD);
t_resetn <= '1';
t_count_en <= '1';
```

```

    wait for (10 * CLOCK_PERIOD);
    t_ud <= '0';
    wait for (8 * CLOCK_PERIOD);
    t_resetrn <= '0';
    wait for (1 * CLOCK_PERIOD);
    t_resetrn <= '1';
    wait;
end process;
GEN_CLK : process
begin
    t_clk <= '0';
    wait for (CLOCK_PERIOD / 2);
    t_clk <= '1';
    wait for (CLOCK_PERIOD / 2);
end process;
end architecture;

```

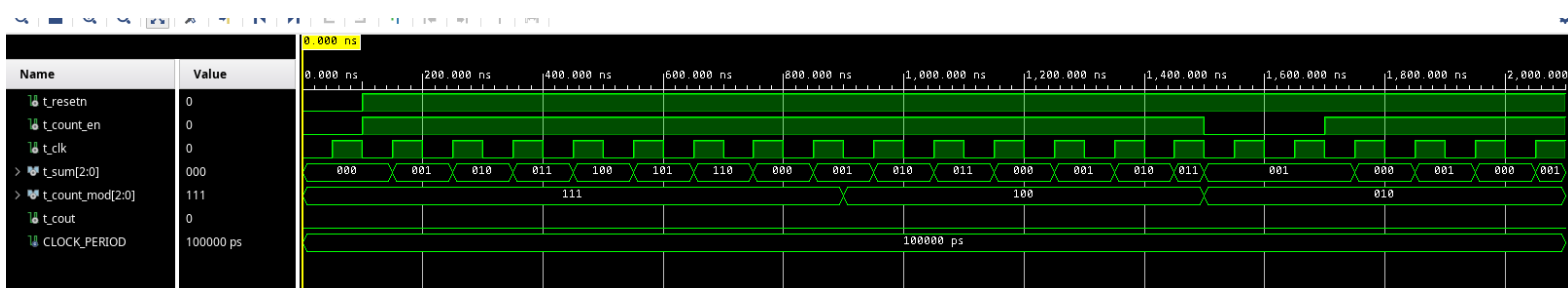Όπως βλέπουμε στην παρακάτω προσομοίωση το κύκλωμα λειτουργεί όπως προβλέπεται.



Σε καθε περίπτωση βλέπουμε ότι η πολυπλοκότητα των κυκλώμάτων γίνεται όλο και μεγαλύτερη με αποτέλεσμα να είναι αρκετά δύσκολος ο σχεδιασμός "με το χέρι". Έτσι, βλέπουμε τη σπουδαιότητα των εργαλείων σχεδίασης που χρησιμοποιούμε.