



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών



Μάθημα: Ψηφιακά Συστήματα VLSI

Θέμα: 4^η Εργαστηριακή Άσκηση – Υλοποίηση FIR Φίλτρου

Εξάμηνο: 8^ο

Ομάδα: 6


Συνεργάτες:

- Ακύλας Αντώνιος 03121152
- Κουμπιάς Ιωάννης-Χρυσοβαλάντης 03121053

Εισαγωγή

Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η υλοποίηση ενός διακριτού φίλτρου FIR 8 τιμών. Παρουσιάζουμε τόσο τη μαθηματική σχέση που διέπει το σύστημα όσο και ένα ποιοτικό σχέδιο της αρχιτεκτονικής του συστήματός μας:
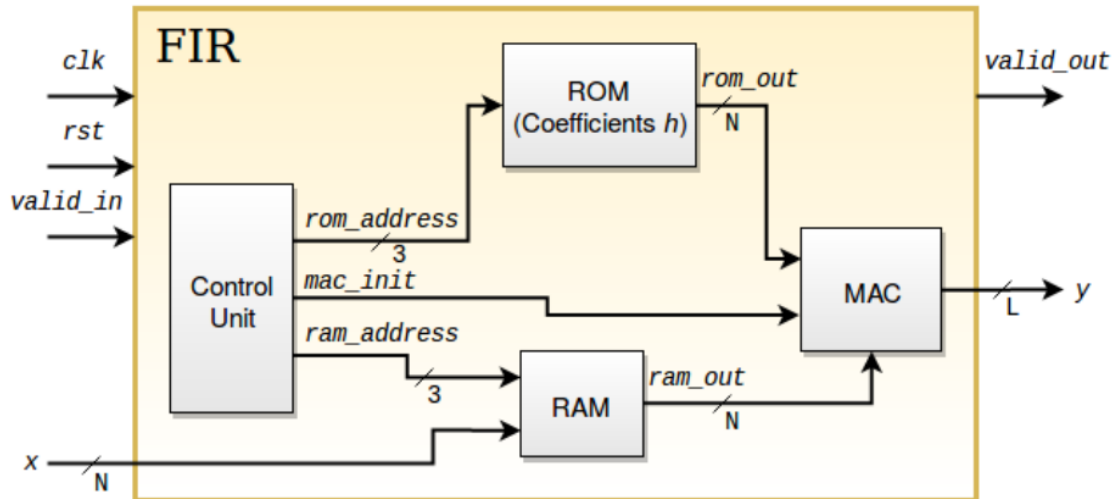
$$y[n] = \sum_{k=0}^7 h[k]x[n-k] = h[0]x[n] + h[1]x[n-1] + \dots + h[7]x[n-7]$$



Συνεπώς το ζητούμενο της άσκησης είναι η υλοποίηση καθενός από τα 4 modules που φαίνονται στο σχεδιάγραμμα καθώς και ο συγχρονισμός τους, ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό φίλτρο.

Multiplier Accumulator Unit (MAC)

Η μονάδα αυτή δέχεται ως είσοδο δύο 8-bit αριθμούς, τους πολλαπλασιάζει και τους προσθέτει σε έναν εσωτερικό accumulator. Για τον έλεγχο του της μονάδας χρησιμοποιείται και ένα σήμα αρχικοποίησης mac_init, το οποίο όταν είναι '1' μηδενίζει την τιμή που είναι αποθηκευμένη στον accumulator, ξεκινώντας έτσι την παραγωγή ενός νέου αποτελέσματος. Η περιγραφή του module σε VHDL καθώς και το RTL schematic φαίνονται παρακάτω :

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;


entity mac is
port(
    init: in std_logic;
    b: in std_logic_vector(7 downto 0);
    c: in std_logic_vector(7 downto 0);
    clk: in std_logic;
    y: out std_logic_vector(18 downto 0) -- 2X + 3 bits
);
end mac;

architecture behavioral of mac is
    signal acc: std_logic_vector(18 downto 0) := (others => '0'); --accumulator
begin
    calc: process(clk)
    begin
        if clk'event and clk = '1' then
            if init = '1' then
                acc <= (others => '0');
```

```

        acc(15 downto 0) <= b * c;
    else
        acc <= acc + (b * c);
    end if;
end if;
end process;
y <= acc;
end behavioral;

```

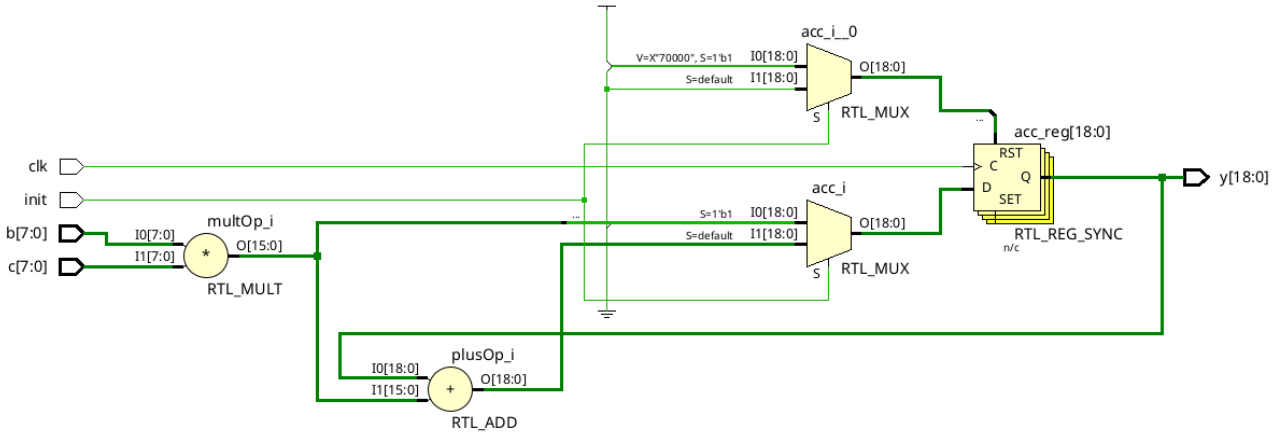

Στην συνέχεια δημιουργήσαμε κατάλληλο testbench που παράγει όλα τα διαφορετικά inputs για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του κυκλώματος. Ακολουθούν ο κώδικας VHDL του testbench καθώς και τα αποτελέσματα του simulation:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity mac_tb is
    generic (
        data_width : integer :=8
    );
end mac_tb;

architecture test_bench of mac_tb is
    component mac is
        Port (
            init: in std_logic;
            b: in std_logic_vector(7 downto 0);
            c: in std_logic_vector(7 downto 0);
            clk: in std_logic;
            y: out std_logic_vector(18 downto 0) -- 2X + 3 bits
        );
    end component;

    signal clk : std_logic;
    signal init: std_logic;
    signal b : std_logic_vector(data_width-1 downto 0);
    signal c : std_logic_vector(data_width-1 downto 0);
    signal y : std_logic_vector(2*data_width+3-1 downto 0);

    constant CLOCK_PERIOD : time := 10 ns;
begin

    MAC_INST: mac
        port map(init, b, c, clk, y);

    STIMULUS: process
    begin
        init <= '0';
    end process;

```

```

b <= std_logic_vector(to_unsigned(2,8));
for i in 0 to 8 loop
    c <= std_logic_vector(to_unsigned(i,8));
    wait for (1*CLOCK_PERIOD);
end loop;


init <= '1';
wait for CLOCK_PERIOD;
init <= '0';

for i in 0 to 8 loop
    c <= std_logic_vector(to_unsigned(i,8));
    b <= std_logic_vector(to_unsigned(i,8));
    wait for (1*CLOCK_PERIOD);
end loop;

wait;
end process;

clk_proc: process
begin
    clk <= '0';
    wait for CLOCK_PERIOD/2;
    clk <= '1';
    wait for CLOCK_PERIOD/2;
end process;
end test_bench;

```

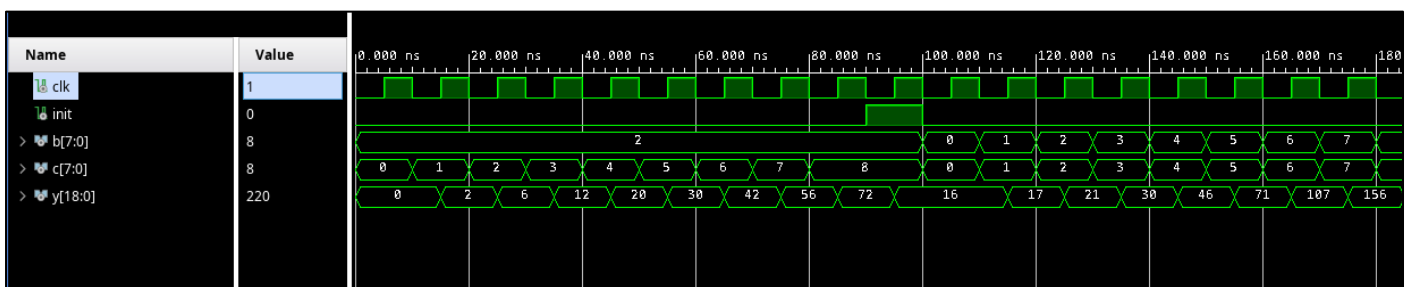

Read Only Memory (ROM)

Η λειτουργία του φίλτρου βασίζεται στη συνέλιξη των n τελευταίων τιμών (8 στην περίπτωση μας) του σήματος εισόδου x με τους σταθερούς συντελεστές h . Για την αποθήκευση των παραπάνω συντελεστών υλοποιούμε μία μονάδα μνήμης ROM, η οποία δέχεται ως είσοδο μία διεύθυνση (3 bit) και δίνει στην έξοδό της την αντίστοιχη αποθηκευμένη σταθερά. Η περιγραφή του module σε VHDL καθώς και το RTL schematic φαίνονται παρακάτω :

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity mlab_rom is
generic (
    coeff_width : integer :=8 --- width of coefficients (bits)
);
Port (
    clk : in STD_LOGIC;
    en : in STD_LOGIC; --- operation enable
    addr : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); -- memory address
    rom_out : out STD_LOGIC_VECTOR (coeff_width-1 downto 0)); -- output data
end mlab_rom;


```

```

architecture Behavioral of mlab_rom is
    type rom_type is array (7 downto 0) of std_logic_vector (coeff_width-1 downto 0); --
    initialization of rom with user data
    signal rom : rom_type:= ("00001000", "00000111", "00000110", "00000101", "00000100",
                             "00000011", "00000010", "00000001");
    signal rdata : std_logic_vector(coeff_width-1 downto 0) := (others => '0');
begin
    rdata <= rom(conv_integer(addr));

process (clk)
begin
    if (clk'event and clk = '1') then
        if (en = '1') then
            rom_out <= rdata;
        end if;
    end if;
end process;
end Behavioral;

```

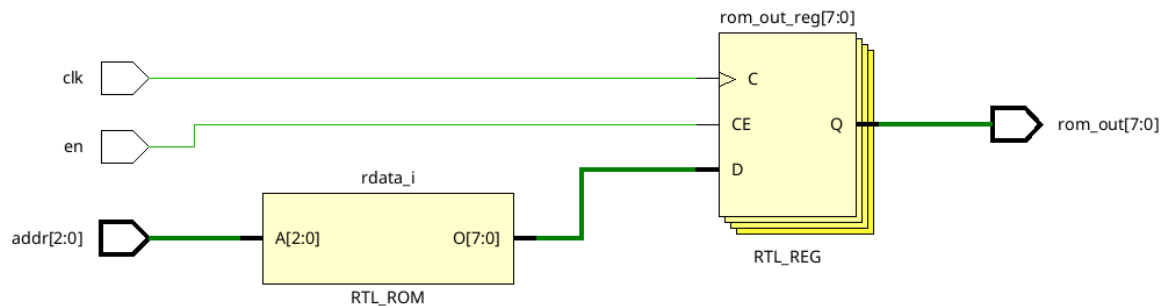

Στην συνέχεια δημιουργήσαμε κατάλληλο testbench που παράγει όλα τα διαφορετικά inputs για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του κυκλώματος. Ακολουθούν ο κώδικας VHDL του testbench καθώς και τα αποτελέσματα του simulation:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity mlab_rom_tb is
    generic (
        coeff_width : integer :=8
    );
end mlab_rom_tb;

architecture test_bench of mlab_rom_tb is
    component mlab_rom is
        Port (
            clk : in  STD_LOGIC;
            en  : in  STD_LOGIC;          --- operation enable
            addr : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);      -- memory address
            rom_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (coeff_width-1 downto 0)); -- output data
    end component;

    signal clk : std_logic;
    signal en : std_logic;

```

```

signal addr : std_logic_vector(2 downto 0);
signal rom_out : std_logic_vector(coeff_width-1 downto 0);


constant CLOCK_PERIOD : time := 10 ns;

begin
    rom: mlab_rom
        port map(clk,en,addr,rom_out);

    STIMULUS: process
    begin
        en <= '1';
        addr <= "000";
        for i in 0 to 10 loop
            addr <= std_logic_vector(to_unsigned(i,3));
            wait for (1 * CLOCK_PERIOD);
        end loop;
        wait;
    end process;

    clk_proc: process
    begin
        clk <= '0';
        wait for CLOCK_PERIOD/2;
        clk <= '1';
        wait for CLOCK_PERIOD/2;
    end process;
end test_bench;

```

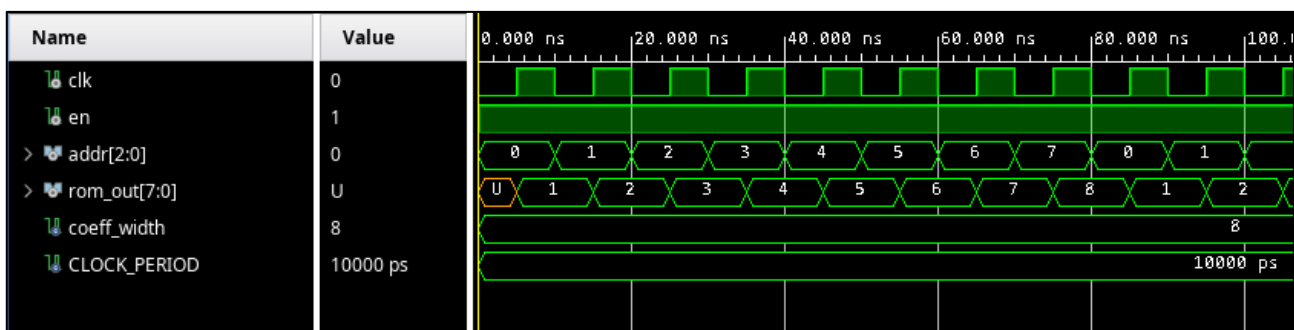

Όπως βλέπουμε παραπάνω, η ROM επιστρέφει τις τιμές που είναι αποθηκευμένες στην επιθυμητή διεύθυνση σε κάθε θετική ακμή του ρολογιού.

Random Access Memory (RAM)

Όπως αναφέραμε παραπάνω, για τον υπολογισμό της εξόδου του φίλτρου χρειαζόμαστε τις τελευταίες 8 τιμές του σήματος, είναι λογικό λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε μία μονάδα μνήμης για την αποθήκευσή τους. Κατ' αναλογία με τη ROM, η RAM δέχεται μία διεύθυνση ως είσοδο και δίνει στην έξοδο της την αντίστοιχη αποθηκευμένη τιμή. Ωστόσο, για την RAM υπάρχει και η δυνατότητα εγγραφής δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, ένα σήμα `we` ενεργοποιεί τη λειτουργία εγγραφής, επιτρέποντας την εγγραφή των τιμών εισόδου στην επιλεγμένη διεύθυνση της μνήμης. Ωστόσο, για τις ανάγκες του φίλτρου είναι απαραίτητη επιπλέον λειτουργικότητα του κυκλώματος.

Αρχικά, για να αποφύγουμε επιπρόσθετη καθυστέρηση, χρησιμοποιούμε write-first RAM με την οποία έχουμε πρόσβαση στα περιεχόμενα της μνήμης στον ίδιο κύκλο ρολογιού που έγινε η εγγραφή τους.

Ακόμα, υλοποιούμε ένα σύστημα ολίσθησης στη μνήμη, με σκοπό να κρατάμε κάθε στιγμή μόνο τις 8 τελευταίες τιμές και να απορρίπτουμε την παλαιότερη όταν κάποια νέα είναι διαθέσιμη. Τέλος, για τον συνολικό έλεγχο της αρχικοποίησης του κυκλώματος προσθέτουμε ένα ασύγχρονο σήμα αρχικοποίησης (`reset`) το οποίο όταν τεθεί μηδενίζει τα περιεχόμενα της μνήμης. Η περιγραφή του module σε VHDL καθώς και το RTL schematic φαίνονται παρακάτω:

Παρατηρούμε ότι η υλοποίηση του κυκλώματος ακολουθεί τη λογική ενός shift register με έναν πολυπλέκτη για την επιλογή δεδομένων εξόδου. Στην συνέχεια δημιουργήσαμε κατάλληλο testbench που παράγει όλα τα διαφορετικά inputs για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του κυκλώματος. Ακολουθούν ο κώδικας VHDL του testbench καθώς και τα αποτελέσματα του simulation:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity mlab_ram_tb is
    generic (
        data_width : integer :=8
    );
end mlab_ram_tb;

architecture test_bench of mlab_ram_tb is
    component mlab_ram is
        port (
            rst : in std_logic;
            clk : in std_logic;
            we : in std_logic;
            en : in std_logic;
            addr : in std_logic_vector(2 downto 0);
            di : in std_logic_vector(data_width-1 downto 0);
            do : out std_logic_vector(data_width-1 downto 0));
    end component;

    signal clk : std_logic;
    signal rst : std_logic;
    signal we : std_logic;
    signal en : std_logic;
    signal addr : std_logic_vector(2 downto 0);
    signal di : std_logic_vector(data_width-1 downto 0);
    signal do : std_logic_vector(data_width-1 downto 0);

    constant CLOCK_PERIOD : time := 10 ns;

begin
    RAM: mlab_ram
        port map(rst,clk,we,en,addr,di,do);
    STIMULUS: process
    begin
        addr <= "000";
        rst <= '0';
        en <= '1';
        we <= '1';

        for i in 1 to 10 loop
            di <= std_logic_vector(to_unsigned(10*i,8));
            wait for (1 * CLOCK_PERIOD);
        end loop;
        we <= '0';
        for i in 0 to 7 loop
            addr <= std_logic_vector(to_unsigned(i,3));
            wait for (1 * CLOCK_PERIOD);
        end loop;


        rst <= '1';
        wait;
    end process;
```



```

GEN_CLK : process
begin
    clk <= '0';
    wait for (CLOCK_PERIOD / 2);
    clk <= '1';
    wait for (CLOCK_PERIOD / 2);
end process;
end test_bench;

```

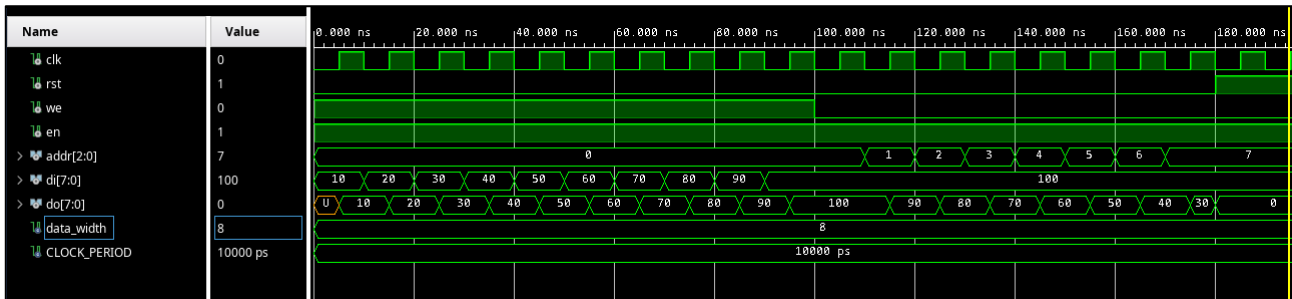

Όπως βλέπουμε και παραπάνω όταν $we = '1'$ τα νέα δεδομένα από τη di εγγράφονται στη μνήμη, ενώ όταν $we = '0'$ η λειτουργία της RAM ταυτίζεται με αυτή της ROM.

Control Unit (CU)

Το τελευταίο module που χρειαζόμαστε είναι μία μονάδα που παράγει όλα τα σήματα για τον έλεγχο των τριών παραπάνω module. Πιο συγκεκριμένα το cu υλοποιεί έναν εσωτερικό μετρητή τριών bit η τιμή του οποίου λειτουργεί ως διεύθυνση για τις μονάδες μνήμης, ενώ αποστέλλει ταυτόχρονα και τα απαραίτητα σήματα ελέγχου των υπόλοιπων μονάδων του κυκλώματος. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που γίνεται λήψη μίας νέας και έγκυρης εισόδου ($valid_in = 1$), το cu θέτει τα $valid_out$ (εγκυρότητα εξόδου – αποτελέσματος στον accumulator μετά από 8 κύκλους υπολογισμών), mac_init (μηδενισμός accumulator για την έναρξη νέου υπολογισμού) και we (σήμα εγγραφής στην RAM). Με τον τρόπο αυτό, ο πλήρης έλεγχος του κυκλώματος γίνεται μέσω του σήματος $valid_in$, ώστε το κύκλωμα να ανταπεξέρχεται σε τυχόν καθυστερήσεις των εισόδων, αποφεύγοντας να γεμίζει την μνήμη με ψευδείς εισόδους ή να θεωρεί ενδιάμεσες εξόδους από τον accumulator του mac ως έγκυρες. Η περιγραφή του module σε VHDL καθώς και το RTL schematic φαίνονται παρακάτω:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity control_unit is
port(
    clk: in std_logic;
    rst: in std_logic;
    valid_in: in std_logic;
    rom_addr: out std_logic_vector(2 downto 0);
    ram_addr: out std_logic_vector(2 downto 0);
    mac_init: out std_logic;
    we: out std_logic;
    valid_out: out std_logic
);
end control_unit;


architecture behavioral of control_unit is
    signal count: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    addr_cnt: process(clk,rst)
begin

```

```

if rst = '1' then
    count <= "000";
else
    if clk'event and clk = '1' then
        if valid_in = '1' then
            count <= "000";
            valid_out <= '1';
            mac_init <= '1';
            we <= '1';
        else
            count <= count + 1;
            valid_out <= '0';
            mac_init <= '0';
            we <= '0';
        end if;
    end if;
end if;
end process;
rom_addr <= count;
ram_addr <= count;
end behavioral;

```

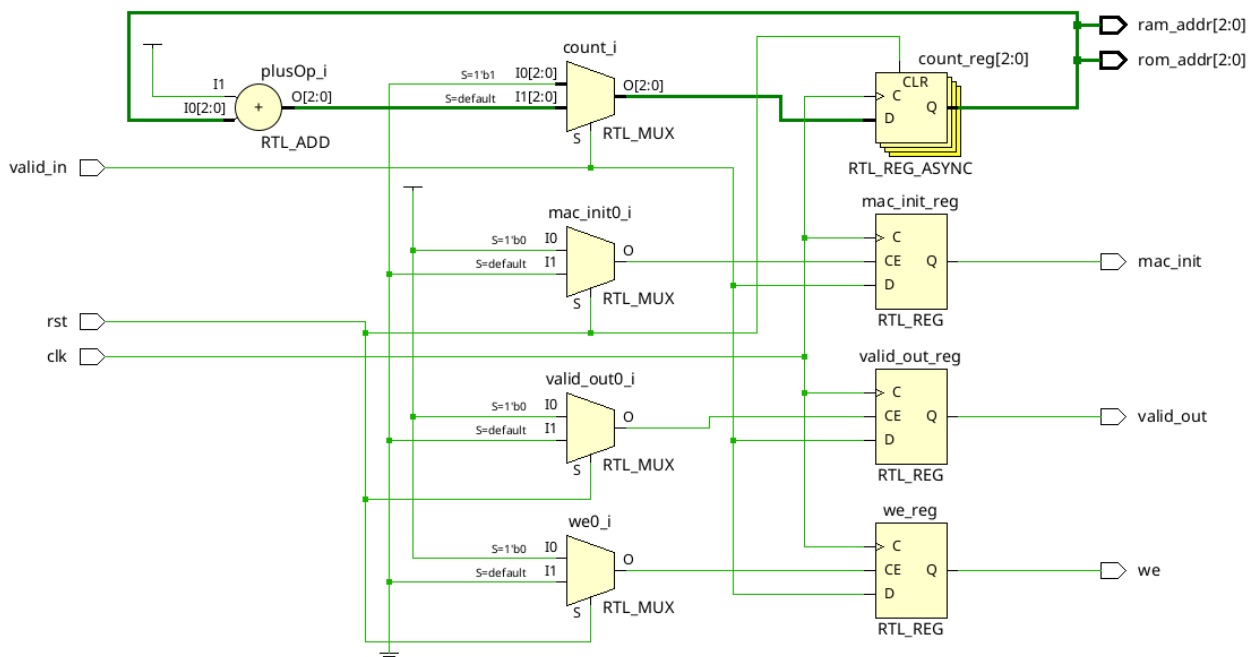

Στην συνέχεια δημιουργήσαμε κατάλληλο testbench για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του κυκλώματος. Ακολουθούν ο κώδικας VHDL του testbench καθώς και κάποια αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα του simulation:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity control_unit_tb is
    generic (
        data_width : integer :=8
    );
end control_unit_tb;

```

```

architecture test_bench of control_unit_tb is
    component control_unit is
        port(
            clk: in std_logic;
            rst: in std_logic;
            valid_in: in std_logic;
            rom_addr: out std_logic_vector(2 downto 0);
            ram_addr: out std_logic_vector(2 downto 0);
            mac_init: out std_logic;
            we: out std_logic;
            valid_out: out std_logic
        );
    end component;

    signal clk : std_logic;
    signal rst : std_logic;
    signal valid_in : std_logic := '0';
    signal rom_address : std_logic_vector(2 downto 0);
    signal ram_address : std_logic_vector(2 downto 0);
    signal mac_init : std_logic;
    signal we : std_logic;
    signal valid_out : std_logic;

    constant CLOCK_PERIOD : time := 10 ns;


begin

    CU: control_unit
        port map(clk,rst,valid_in,rom_address,ram_address,mac_init,we,valid_out);

    STIMULUS: process
    begin
        rst <= '1';
        wait for CLOCK_PERIOD;
        rst <= '0';
        wait for (10*CLOCK_PERIOD);
        rst <= '1';
        wait for CLOCK_PERIOD;
        rst <= '0';
        wait for CLOCK_PERIOD;
        valid_in <= '1';
        wait;
    end process;

    GEN_CLK : process
    begin
        clk <= '0';
        wait for (CLOCK_PERIOD / 2);
        clk <= '1';
        wait for (CLOCK_PERIOD / 2);
    end process;
end test_bench;

```

 

Βλέπουμε ότι το κύκλωμα λειτουργεί κανονικά ως μετρητής του οποίου η τιμή μηδενίζεται όταν τεθεί το σήμα rst ή valid_in. Το πρώτο σήμα αναλαμβάνει την ασύγχρονη αρχικοποίηση του κυκλώματος ενώ το δεύτερο σηματοδοτεί την εγκυρότητα μια εισόδου και την επακόλουθη εκκίνηση μίας νέας μέτρησης.

Υλοποίηση FIR

Εφόσον έχουμε υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα components μπορούμε να φτιάξουμε το τελικό φίλτρο. Πέρα από την ενσωμάτωση όλων των επί μέρους μονάδων πρέπει να εξασφαλίσουμε και τον συγχρονισμό τους.

Για τον λόγο αυτό προσθέτουμε στο κύκλωμα:

- Έναν καταχωρητή μεταξύ του σήματος εισόδου x και της εισόδου της RAM έτσι ώστε τα εισερχόμενα δεδομένα να φθάνουν ταυτόχρονα με το σήμα valid_in το οποίο μεταδίδεται μέσω του control unit με έναν κύκλο ρολογιού καθυστέρηση.
- Έναν καταχωρητή μεταξύ του control unit και του mac, για να πετύχουμε τον συγχρονισμό των δεδομένων εισόδου του mac με το σήμα αρχικοποίησης mac_init. Η καθυστέρηση αυτή είναι απαραίτητη λαμβάνοντας υπ' όψη ότι μεταξύ της παραγωγής του σήματος διεύθυνσης και της άφιξης των δεδομένων των μνημών στο mac μεσολαβεί ένας κύκλος ρολογιού.
- Ένα Pipeline 8 καταχωρητών μέσω των οποίων μεταδίδεται το σήμα valid_in και έπειτα από ακριβώς 8 κύκλους καταφθάνει στην έξοδο ως valid_out.

Το τελευταίο δεν είναι απαραίτητο για την ζητούμενη υλοποίηση αν δεχτούμε ότι η είσοδος είναι πάντα έτοιμη ανά 8 κύκλους. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο όπως προαναφέραμε στην υλοποίηση του control unit, εξασφαλίζουμε ότι θα έχουμε έγκυρα δεδομένα στην έξοδο ακόμα και αν η είσοδος φτάσει με καθυστέρηση. Η περιγραφή του module σε VHDL καθώς και το RTL schematic φαίνονται παρακάτω:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity fir_filter is
  port(
    clk: in std_logic;
    rst: in std_logic;
    valid_in: in std_logic;
    x: in std_logic_vector(7 downto 0);
    valid_out: out std_logic ;
    y: out std_logic_vector(18 downto 0)
  );
end fir_filter;

architecture structural of fir_filter is
  component control_unit is
    port(
      clk: in std_logic;
      rst: in std_logic;
      valid_in: in std_logic;
      rom_addr: out std_logic_vector(2 downto 0);
      ram_addr: out std_logic_vector(2 downto 0);
      mac_init: out std_logic;
      we: out std_logic;
      valid_out: out std_logic
    );
  end component;

  component mlab_ram is
    port (
      rst : in std_logic;
      clk : in std_logic;
      we : in std_logic;           --- memory write enable
      en : in std_logic;         --- operation enable
      addr : in std_logic_vector(2 downto 0);      -- memory address
      di : in std_logic_vector(7 downto 0);        -- input data
      do : out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
    -- output data
  end component;
```

```

component mlab_rom is
  Port (
    clk : in  STD_LOGIC;
    en : in  STD_LOGIC;           --- operation enable
    addr : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);           -- memory address
    rom_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
  );  -- output data
end component;

```

```

component mac is
  port(
    init: in std_logic;
    b: in std_logic_vector(7 downto 0);
    c: in std_logic_vector(7 downto 0);
    clk: in std_logic;
    y: out std_logic_vector(18 downto 0) -- 2X + 3 bits
  );
end component;

```

```

signal rom_addr_s, ram_addr_s: std_logic_vector(2 downto 0);
signal mac_init_s, r_mac_init, valid_out_s, we_s: std_logic;
signal r_x, rom_out_s, ram_out_s: std_logic_vector(7 downto 0);
signal r_valid_out: std_logic_vector(8 downto 0);

```

```

begin
  cu: control_unit port map(
    clk => clk,
    rst => rst,
    valid_in => valid_in,
    rom_addr => rom_addr_s,
    ram_addr => ram_addr_s,
    mac_init => mac_init_s,
    we => we_s,
    valid_out => valid_out_s
  );
  rom: mlab_rom port map(
    clk => clk,
    en => '1',
    addr => rom_addr_s,
    rom_out => rom_out_s
  );
  ram: mlab_ram port map(
    rst => rst,
    clk => clk,
    we => we_s,
    en => '1',
    addr => ram_addr_s,
    di => r_x,
    do => ram_out_s
  );
  comp_mac: mac port map(
    init => r_mac_init,
    b => rom_out_s,
    c => ram_out_s,
    clk => clk,
    y => y
  );

  valid_out <= r_valid_out(8);

  sync: process(clk,rst)
  begin
    if rst = '1' then
      r_x <= (others => '0');


```

```

        r_mac_init <= '0';
        r_valid_out <= (others => '0');
    else
        if clk'event and clk='1' then
            r_x <= x;
            r_mac_init <= mac_init_s;
            r_valid_out(8 downto 1) <= r_valid_out(7 downto 0);
            r_valid_out(0) <= valid_out_s;
        end if;
    end if;
end process;

end structural;

```

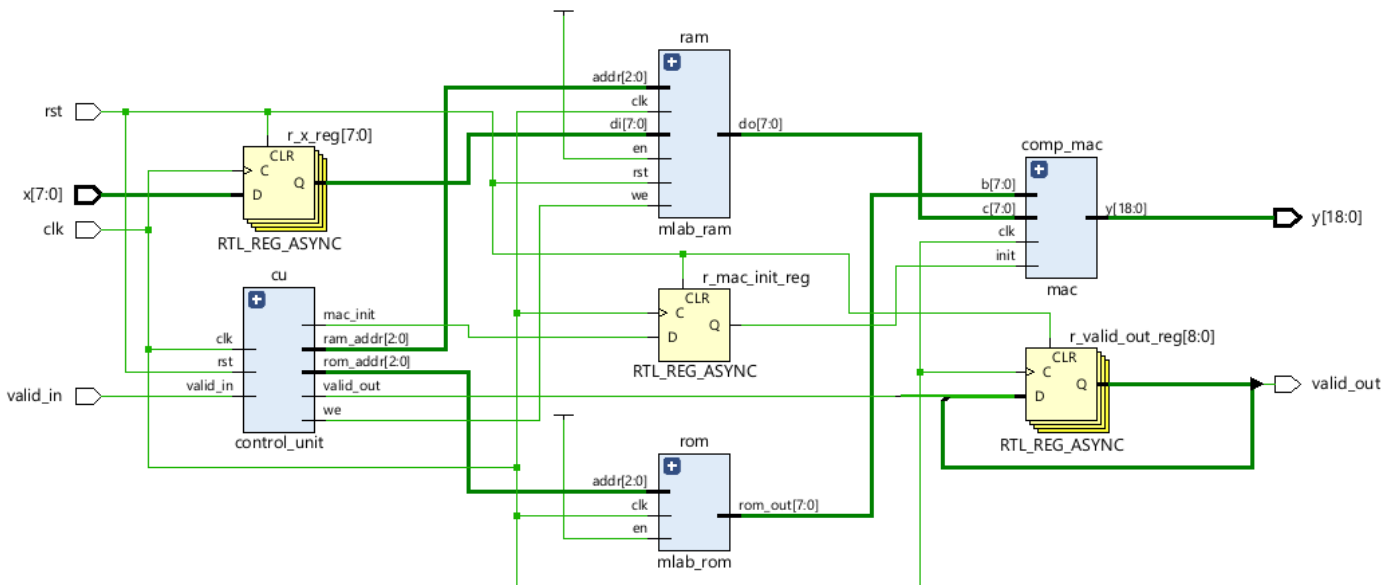

Για τη δοκιμή του κυκλώματός μας χρησιμοποιήσαμε για είσοδο 16 τυχαίες τιμές των 8 bit. Για τον εύκολο υπολογισμό των ορθών τιμών εξόδου γράψαμε έναν σύντομο script σε python:

```

h = [1,2,3,4,5,6,7,8]
x = [213, 107, 172, 58, 147, 225, 92, 39, 205, 26, 180, 99, 248, 15, 134, 73]

y = [0 for _ in x]
for i in range(len(x)):
    temp = i - 8
    if temp < 0: temp = -1
    for j in range(i,temp,-1):
        y[i] += x[j] * h[(i - j) % 8]
    print(y[i])

```

Έτσι βρήκαμε ότι οι τιμές εξόδου του φίλτρου για τη συγκεκριμένη είσοδο είναι οι παρακάτω:

213 533 1025 1575 2272 3194 4208 5261 4602 4710 4306 4855 4793 3897 4107 4775

Στην συνέχεια δημιουργήσαμε κατάλληλο testbench για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του κυκλώματος. Ακολουθούν ο κώδικας VHDL του testbench καθώς και κάποια αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα του simulation:

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity fir_tb is
end fir_tb;

architecture fir_tb_arch of fir_tb is

```

```

component fir_filter
    port(
        clk: in std_logic;
        rst: in std_logic;
        valid_in: in std_logic;
        valid_out: out std_logic;
        x: in std_logic_vector(7 downto 0);
        y: out std_logic_vector(18 downto 0)
    );
end component;

constant CLKP : time := 1ns;

signal x_s: std_logic_vector(7 downto 0);
signal y_s: std_logic_vector(18 downto 0);
signal rst_s, clk, valid_in_s, valid_out_s: std_logic;

type x_array is array (0 to 15) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal data : x_array := (
    "11010101", -- Random binary values
    "01101011",
    "10101100",
    "00111010",
    "10010011",
    "11100001",
    "01011100",
    "00100111",
    "11001101",
    "00011010",
    "10110100",
    "01100011",
    "11111000",
    "00001111",
    "10000110",
    "01001001"
);

begin

clk_proc: process
begin
    clk <= '0';
    wait for CLKP/2;
    clk <= '1';
    wait for CLKP/2;
end process;


UUT: fir_filter port map (clk,rst_s,valid_in_s,valid_out_s,x_s,y_s);
testSequence: process
begin
    valid_in_s <= '0';
    rst_s <= '1';
    wait for CLKP;
    rst_s <= '0';
    for i in 0 to 15 loop
        for j in 0 to 7 loop
            if j=0 then
                valid_in_s <= '1';
                x_s <= data(i);
            else
                valid_in_s <= '0';
            end if;
            wait for CLKP;
        end loop;
    end loop;
end process;

```

```

wait for 8*CLKP;
rst_s <= '1';
wait for CLKP;
end process;
end fir_tb_arch;

```

 

Αφού επιβεβαιώσαμε την ορθότητα της λειτουργίας του κυκλώματος με Behavioral simulation μπορούμε να προχωρήσουμε σε synthesis και implementation στο επιλεγμένο board.

Έτσι μπορούμε να δούμε την καθυστέρηση σε κάθε μέρος του κυκλώματος :

| Unconstrained Paths - NONE - NONE - Setup | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Name | Slack | Levels | High Fanout | From | To | Total Delay | Logic Delay | Net Delay | Requirement | Source Clock | Destination Clock | Exception | Clock Uncertainty |
| Path 1 | ∞ | 8 | 20 | rom/rom_out_reg[1]/C | comp_mac/acc_reg[11]/D | 6.215 | 2.833 | 3.382 | ∞ | | | | 0.000 |
| Path 2 | ∞ | 8 | 20 | rom/rom_out_reg[1]/C | comp_mac/acc_reg[10]/D | 5.970 | 2.754 | 3.216 | ∞ | | | | 0.000 |
| Path 3 | ∞ | 8 | 20 | rom/rom_out_reg[1]/C | comp_mac/acc_reg[9]/D | 5.921 | 2.845 | 3.076 | ∞ | | | | 0.000 |
| Path 4 | ∞ | 8 | 20 | rom/rom_out_reg[1]/C | comp_mac/acc_reg[8]/D | 5.796 | 2.721 | 3.075 | ∞ | | | | 0.000 |
| Path 5 | ∞ | 7 | 20 | rom/rom_out_reg[1]/C | comp_mac/acc_reg[7]/D | 5.733 | 2.351 | 3.382 | ∞ | | | | 0.000 |
| Path 6 | ∞ | 9 | 20 | rom/rom_out_reg[1]/C | comp_mac/acc_reg[17]/D | 5.547 | 2.483 | 3.064 | ∞ | | | | 0.000 |
| Path 7 | ∞ | 9 | 20 | rom/rom_out_reg[1]/C | comp_mac/acc_reg[18]/D | 5.455 | 2.391 | 3.064 | ∞ | | | | 0.000 |
| Path 8 | ∞ | 9 | 20 | rom/rom_out_reg[1]/C | comp_mac/acc_reg[16]/D | 5.434 | 2.370 | 3.064 | ∞ | | | | 0.000 |
| Path 9 | ∞ | 8 | 20 | rom/rom_out_reg[1]/C | comp_mac/acc_reg[13]/D | 5.433 | 2.369 | 3.064 | ∞ | | | | 0.000 |
| Path 10 | ∞ | 8 | 20 | rom/rom_out_reg[1]/C | comp_mac/acc_reg[15]/D | 5.414 | 2.350 | 3.064 | ∞ | | | | 0.000 |

Παρατηρούμε ότι το critical path βρίσκεται μεταξύ της εξόδου της μνήμης ROM και της εισόδου του mac και ο απαιτούμενος χρόνος του είναι 6.2 ns το οποίο σημαίνει ότι το κύκλωμα αυτό μπορεί θεωρητικά να λειτουργήσει σε συχνότητες έως και 160 Mhz.

Τέλος βλέπουμε το υλικό του FPGA που χρησιμοποιήθηκε κατά τη σύνθεση και το τελικό schematic:

| Name | Slice LUTs (17600) | Slice Registers (35200) | Bonded IOB (100) | BUFGCTRL (32) |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| fir_filter | 83 | 118 | 31 | 1 |
| comp_mac (mac) | 18 | 19 | 0 | 0 |
| cu (control_unit) | 5 | 5 | 0 | 0 |
| ram (mlab_ram) | 34 | 72 | 0 | 0 |
| rom (mlab_rom) | 27 | 4 | 0 | 0 |

